

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Architettura degli Elaboratori

Federico Brutti
federico.brutti@studenti.univr.it

*"Bits are bits, oramai lo sapete... o forse dovrei ricordarvi il discorso sui
CFU?" - Franco F.*

Contents

1	Codifica dell'Informazione	4
1.1	Sistemi ed elaborazione dati	4
1.2	Codice Binario e operazioni in base 2	6
1.3	Codifica dei numeri	7
1.3.1	Codifica in modulo e segno	8
1.3.2	Codifica in virgola fissa	8
1.3.3	Codifica in virgola mobile	9
1.3.4	Codifica in complemento a 1 e a 2	11
1.3.5	Codifica in esadecimale	12
2	Circuiti e Ottimizzazione	13
2.1	Realizzazione di porte logiche	14
2.2	Minimizzazione a due livelli	15
2.2.1	Mappa di Karnaugh	17
2.2.2	Algoritmo di Quine Mc-Cluskey	17
2.2.3	Funzioni parzialmente specificate	18
2.3	Dispositivi programmabili	18
2.4	Sintesi combinatoria multilivello	19
2.5	Mapping tecnologico	19
3	Progettazione Digitale	21
3.1	Circuiti sequenziali	21
3.1.1	FSM - Finite State Machines	21
3.2	Sintesi delle funzioni λ e δ , codifica degli stati	22
3.3	Minimizzazione degli stati	23
3.4	Datapath e componenti	24
3.5	Modello FSMD - Finite State Machine with Datapath	25
3.6	Derivazione FSMD da algoritmo	25
3.7	Modello dispositivo programmabile	26

4	Architetture dei Calcolatori	27
4.1	Modello di Von Neumann e Unità funzionali del calcolatore	27
4.2	CPU - Central Processing Unit	30
4.2.1	CPU Cablata	30
4.2.2	CPU Microprogrammata	30
4.2.3	Microistruzioni della CPU	30
4.3	Metodi di I/O, Segnale Interrupt	30
4.4	Direct Memory Access, BUS e Arbitraggio	30
4.5	Stati di un processo	30
4.6	Pila e gestione Interrupt	30
4.7	Tipi di Memoria RAM	30
4.8	Caratteristiche delle memorie con relativa gerarchia	30
4.9	Memoria Cache e Virtuale	30
4.10	Pipelining	30
4.11	Architettura LC-3	30
4.12	Modello CISC e RISC	30
4.13	Architetture parallele	30
5	SIS e Verilog	31
5.1	Introduzione a SIS	31
5.2	Sintesi combinatoria esatta	31
5.3	Sintesi combinatoria approssimata multilivello	31
5.4	Modellazione di FSM	31
5.5	Modellazione di FSMD	31
5.6	Introduzione a Verilog	31
5.7	Modellazione in Verilog	31
5.8	Modellazione di FSM	31
5.9	Modellazione di FSMD	31
6	Il linguaggio Assembly	32
6.1	Introduzione ad Assembly	32
6.2	Istruzioni e Sintassi	34
6.3	Debugging e Makefile	35
6.4	Funzioni e passaggio di parametri	37
6.5	Assembly e C	38

Chapter 1

Codifica dell'Informazione

1.1 Sistemi ed elaborazione dati

Cominciamo col dire che lo scopo dell'informatica è la risoluzione dei problemi attraverso insiemi di istruzioni non ambigue, ovvero gli **algoritmi**. In questa materia ci occuperemo di studiare la progettazione ed ottimizzazione di sistemi digitali tramite programmi di **sintesi logica**¹ e rivolgeremo in seguito l'attenzione al linguaggio Assembly, per una corretta comprensione delle funzionalità di un'architettura. Ad oggi esistono due macro-categorie di architetture:

- **Sistemi embedded:** Macchine composte puramente da hardware, capaci di eseguire un solo algoritmo.
- **Sistemi general purpose:** Macchine composte dal connubio hardware-software, capaci di eseguire diversi algoritmi.

Generalmente, ogni sistema operativo lavora con il **linguaggio macchina** o codice oggetto; si tratta di una sequenza di "0" ed "1" con un significato specifico per la macchina e per essere leggibile dalle persone è necessaria una traduzione. Poniamoci quindi la domanda: "In che modo è possibile passare informazioni dal mondo reale ad un computer?"; stiamo parlando di un processo di due passi:

- **Input:** Le informazioni vengono prima recepite dalla macchina per la loro codifica e poi inviate al sistema operativo per l'elaborazione.
- **Output:** L'elaborato viene decodificato per risultare leggibile alle persone e poi mostrato all'utente.

¹Comunicazione da algoritmo a hardware.

 


Figure 1.1: Ciclo di elaborazione informazioni

Questo vale come discorso generale; nello specifico è giusto chiarire che, avendo risorse limitate, non è possibile dare in input infinite informazioni. La soluzione a questo problema si ottiene con il seguente algoritmo:

1. **Campionamento:** Divisione in intervalli dell'informazione registrata.
2. **Discretizzazione:** Approssimazione degli stessi quanto possibile ad un numero leggibile dalla macchina.

Le informazioni sono recepite in un determinato arco di tempo, il quale viene misurato in **Hertz** ($1Hz = 1ms$). Per ogni elaborazione vale inoltre il seguente teorema:

Teorema 1. Teorema di Shannon

Data una funzione in un intervallo di campionamento e discretizzazione, è garantita la presenza di un errore.

 


Figure 1.2: Processo di ricezione delle informazioni

Ma in che modo vengono codificate le informazioni? Si tratta di un processo che vede l'assegnazione di un codice binario ad ogni frammento di informazione con un certo numero di *bits*. Con "bit" intendiamo il numero totale di cifre binarie usate per un dato.

Esempio 1. Calcolo del numero di bits necessari per salvare informazioni

Supponiamo di avere $12M$ unità di dati da registrare; dobbiamo ragionare attraverso le potenze di 2 ed ottenere il valore più piccolo che sia maggiore o uguale al numero di dati da registrare.

In questo caso sarà $2^4 = 16$ e l'esponente sarà il numero di bits necessari. Per fare ordine:

- Da registrare: $12M = 12 \times 1000000 = 12000000$
- Potenza corretta: $2^4 = 16$
- Numero di bits necessari: $2^4 \implies 4b$

La codifica non è un procedimento sempre uguale; talvolta risulta necessario modificarlo in base alle specifiche del calcolatore, tra le quali notiamo in particolare la **facilità di calcolo**, che riguarda la semplicità delle istruzioni, e la **velocità di elaborazione**, la quale influenza la codifica. Se quest'ultima richiedesse più tempo rispetto alla frequenza di campionamento si perderebbero dei dati e per questo deve essere sempre maggiore o uguale al valore del campionamento.

Per il momento prenderemo in considerazione i **circuiti combinatori**, dove ad ogni codifica binaria è associata un'informazione e sequenze identiche verranno elaborate come la stessa informazione. In questo caso: **bits are bits**.

1.2 Codice Binario e operazioni in base 2

Il codice binario è fondamentalmente la "lingua" in cui è scritto il linguaggio macchina; come detto prima è una sequenza di 0 e 1 che rappresenta un'informazione. In particolare, il bit all'estremità sinistra è detto **più significativo**, mentre quello al lato opposto è il **meno significativo**.

È grazie alla codifica binaria che è possibile elaborare informazioni come immagini, musica e video, ma soprattutto numeri e caratteri, i quali hanno il codice **ASCII** con uno standard che vede i primi $127b$ comuni a tutte le lingue.

Ma per quale motivo stiamo considerando solo le potenze del 2? Procediamo a fare un collegamento: il codice binario ha solo *due* cifre utilizzabili, quindi bisognerà ragionare in loro funzione. Noterai, per esempio, che per $2b \implies 2^2 = 4$ puoi esprimere quattro combinazioni di numeri diverse senza ripetizione; estendendo il ragionamento a valori più alti avrai capito il funzionamento.

Lavorare in una base diversa dal 10 non comporta modifiche nella logica; infatti sono presenti tutte le operazioni elementari, come segue:

- Addizione -	- Sottrazione -	- Moltiplicazione -
0 0 0	0 0 0	0 0 0

0	1	1		0	1	1 (Carry-in)	0	1	0
1	0	1		1	0	1	1	0	0
1	1	0 (Carry-out)		1	1	0	1	1	1

La divisione può risultare contro-intuitiva a causa dell'utilizzo della sottrazione. Vediamo con un esempio: $\frac{11001}{101} = \frac{25}{5}$.

1 1 0 0 1	1 0 1
- 1 0 1	
0 0 1 0	1 0 1
- 0 0 0	
0 1 0 1	
- 1 0 1	
0 0 0	

Bisogna poter sottrarre il divisore al dividendo quando questo "sta dentro" al primo.

Abbassa 110 e sottraigli 101 perché il divisore ci sta una volta. Otterrai 001, al quale dovrai aggiungere la cifra successiva del dividendo e scriverai "1" come prima cifra del risultato.

Osserva che 10 non ci sta in 101, quindi non gli si può sottrarre nulla e scriverai "0" come seconda cifra del risultato, procedendo ad abbassare l'ultima cifra del dividendo ed ottenere il numero 101 che, guarda un pò, è uguale al divisore e quindi ci sta dentro. $101 - 101 = 000$, è una divisione intera senza resto. Scrivi "1" come ultima cifra del risultato e hai finito.

Esistono anche altre due operazioni, utili per la *codifica in virgola mobile*, la quale vedremo nelle prossime sezioni, e per velocizzare moltiplicazione e divisione:

- **Shift Left**; Aggiunge uno zero alla fine del numero (Sposta tutte le cifre a sinistra di una posizione). $1101 \times SL = 11010$.
- **Shift Right**; Sposta le cifre a destra ed aggiunge uno 0 a sinistra. $1101 \times SR = 0110$.

1.3 Codifica dei numeri

In questa sezione vedremo come codificare i numeri e le particolarità di ogni algoritmo che svolge tale funzione. Si lavora con cifre binarie con la regola della *Notazione posizionale*, dove il valore di un numero è dato dalla posizione delle sue cifre. Iniziamo con la **codifica standard**.

Questo è un algoritmo utile per lavorare con numeri interi positivi. Bisogna prendere la potenza del 2 più grande che si avvicina al numero da codificare, ma che non lo supera, per poi sottrarla all'altro. Ripetere fin quando il numero iniziale non è "0".

Esempio 2. Codifica del numero 683

$$683 - 512 = 171$$

Valore 1 in posizione bit 9

$171 - 128 = 43$	Valore 1 in posizione bit 7
$43 - 32 = 11$	Valore 1 in posizione bit 5
$11 - 8 = 3$	Valore 1 in posizione bit 3
$3 - 2 = 1$	Valore 1 in posizione bit 1
$1 - 1 = 0$	Valore 1 in posizione bit 0

Codifica standard di 683: 1010101011.

1.3.1 Codifica in modulo e segno

La codifica in modulo e segno non è molto dissimile dalla precedente; infatti l'unica differenza è l'utilizzo di un ulteriore bit nella parte più significativa per marcare il segno positivo "0" o negativo "1".

Esempio 3. Codifica del numero -227

$227 - 128 = 99$	Valore 1 in posizione bit 7
$99 - 64 = 35$	Valore 1 in posizione bit 6
$35 - 32 = 3$	Valore 1 in posizione bit 5
$3 - 2 = 1$	Valore 1 in posizione bit 1
$1 - 1 = 0$	Valore 1 in posizione bit 0

Ottenuta la codifica standard; 11100011 aggiungiamo il bit del segno:
 $227 = 011100011 \implies -227 = 111100011.$

1.3.2 Codifica in virgola fissa

La codifica in virgola fissa è un algoritmo capace di tradurre i numeri razionali considerando separatamente parte intera e decimale. Abbiamo La virgola rimane nella stessa posizione della base 10.

in primo luogo bisogna codificare la parte intera come una normale codifica in modulo e segno, mentre per trovare quella decimale bisogna moltiplicare per 2 il numero. Se il risultato è maggiore o uguale a 1, si scrive 1 e si verifica la stessa condizione per la parte decimale risultante. Di norma è specificato quanti bit di precisione deve avere la parte decimale, perché spesso troverai numeri periodici (dove trovi cifre decimali uguali in verifica) e andresti avanti all'infinito.

Se ti vuoi male e vuoi verificare la correttezza del tuo risultato decimale, puoi sommare tutte le potenze negative di 2 e vedere cosa ti esce. Molto probabilmente, un risultato approssimato.

Esempio 4. Codifica del numero 56,83 in 3b di precisione

Parte intera: 56		Parte decimale: 0,83	
56 - 32 = 24	1 in bit 5	0,83 × 2 = 1,66	1 in bit -1
24 - 16 = 8	1 in bit 4	0,66 × 2 = 1,32	1 in bit -2
8 - 8 = 0	1 in bit 3	0,32 × 2 = 0,64	0 in bit -3

Risultato: 111000,110

1.3.3 Codifica in virgola mobile

La codifica in virgola mobile o *Floating Point* consente di ottenere numeri particolarmente grandi e piccoli. Risulta utile per avvicinarsi al concetto di numero reale. Un tale valore si esprime nella formula di **Notazione scientifica**:

$$N = \pm Mant \times Base^{\pm exp}$$

Si divide quindi in tre parti a cui è associato un numero specifico di bits da un totale di 32b (float) oppure 64b (double); le quali sono:

- *Segno*; 1b.
- *Esponente*; 8b, oppure 9b in doppia precisione.
- *Mantissa*; 23b, oppure 54b in doppia precisione.

Prima di poter lavorare sul numero è necessario **normalizzarlo**, ovvero portarlo in una forma dove rimane una singola cifra intera attraverso le operazioni di shifting a destra o sinistra.

Dipendentemente da quante posizioni sono modificate, sarà necessario sommare, se *SR* o sottrarre, se *SL*, tal numero all'esponente. Una volta ottenuto, bisogna sommargli $+127^2$ e hai fatto.

Notare che nella codifica della mantissa la cifra intera non è mai scritta perché è sempre la stessa e si può omettere.

Esempio 5. Codifica del numero -30,375 in virgola mobile

1. Convertiamo in binario il numero con la codifica in virgola fissa:

Parte intera: 30 = 11110	Parte decimale: 0,375 = 011
30 - 16 = 14	0,375 × 2 = 0,75
14 - 8 = 6	0,75 × 2 = 1,5
6 - 4 = 2	0,5 × 2 = 1

²Questa operazione si chiama **Eccesso 127** ed è necessaria per codificare l'esponente nello standard IEEE754.

$$2 - 2 = 0$$

Codifica in virgola fissa: 11110,011

2. Procediamo con la normalizzazione:

$$11110,011 / 1000 = 1,1110011 \times 2^4 \quad \text{Sommeremo 4 all'esponente.}$$

La mantissa sarà: 1110011...0.

3. Troviamo l'esponente:

Non c'è un esponente nel numero richiesto, quindi: $1 \times 4 + 127 = 131$.

$$131 - 128 = 3 \quad 1 \text{ in bit } 7$$

$$3 - 2 = 1 \quad 1 \text{ in bit } 1$$

$$1 - 1 = 0 \quad 1 \text{ in bit } 0$$

$$131 = 10000011 - \text{Esponente trovato!}$$

4. Ricomponiamo il tutto

- Segno: 1

- Esponente: 10000011

- Mantissa: 1110011...0

La codifica in virgola mobile di $-30,375$ è: 1100000111110011...0

Esempio 6. Trasformazione in decimale di 0100011001000110...0

1. Dividiamo nelle varie parti i bits

- Segno: 0

- Esponente: 10001100

- Mantissa: 1000110...0

2. Otteniamo l'esponente decimale

$$128 + 8 + 4 = 140$$

$$140 - 127 = 13 - \text{Esponente trovato!}$$

3. Ricaviamo la mantissa

Considera che ora stai lavorando con cifre decimali, quindi le potenze del 2 dove sta il valore 1 saranno negative. In questo caso notiamo che si trovano nelle posizioni -1, -5 e -6, quindi:

$$2^{-1} + 2^{-5} + 2^{-6} = 0,547 \text{ - Valore della mantissa trovato!}$$

4. Ricostruiamo il decimale

Il segno è positivo, ricorda di sommare 1 alla mantissa trovata e moltiplica ad essa l'esponente. Hai finito.

Risultato: $1 \times 1,547 \times 2^{13} = 1,547 \times 2^{13}$

Ci sono infine alcuni casi di cifre particolari a cui fare attenzione:

- +0; Tutte le cifre sono 0.
- -0; Tutte le cifre sono 0, tranne quella del segno.
- $+\infty$; Esponente massimo, il resto a 0.
- $-\infty$; Esponente massimo e bit segno a 1, il resto a 0.
- **Not a Number**; Qualunque numero superi gli infiniti.
- 2; Tutte le cifre sono 0, tranne il bit più significativo dell'esponente.
- 2^{-145} ; Tutte le cifre sono 0 tranne il bit meno significativo. Si tratta del numero più piccolo ottenibile.

1.3.4 Codifica in complemento a 1 e a 2

Parleremo solamente della codifica in complemento a 2 in quanto è un singolo passaggio in più rispetto all'altra.

Il suo scopo principale è dividere a metà il totale delle codifiche ottenibili da 2^nb , rendendo più semplice ottenere numeri lunghi. Supponiamo di avere a disposizione 4 bits, quindi 16 combinazioni diverse. Per ottenere il complemento ad 1 basta invertire tutte le cifre, mentre per il complemento a 2 bisognerà poi sommare 1 ad ogni combinazione.

Esempio 7. Codifica di -3 in complemento a 2 con 4b di precisione

$$\begin{aligned} 3 &= 0011 \rightarrow 1100 \text{ in compl. ad 1} \\ 1100 + 1 &= 1101 \text{ in compl. a 2} \end{aligned}$$

Segue una lista indicativa di tutte le codifiche in precisione 4b per il complemento ad 1 e 2:

Codifica normale	Compl. ad 1	Compl. a 2
0000 = 0	1111 = -8	1111 = -1
0001 = 1	1110 = -7	1110 = -2
0010 = 2	1101 = -6	1101 = -3
0011 = 3	1100 = -5	1100 = -4
0100 = 4	1011 = -4	1011 = -5
0101 = 5	1010 = -3	1010 = -6
0110 = 6	1001 = -2	1001 = -7
0111 = 7	1000 = -1	1000 = -8

1.3.5 Codifica in esadecimale

Soon!

Chapter 2

Circuiti e Ottimizzazione

La domanda principale di questo capitolo è "Come realizzare un sistema digitale?" Ebbene, è necessario un modello apposito che consentirà di rappresentare appropriatamente la sua struttura. Per far ciò useremo l'**algebra di Boole**; uno spazio ad n dimensioni misurate in base all'alfabeto che voglio dare allo spazio. Qui sono presenti solo due valori come in base binaria: 0 e 1.

Secondo Boole, se si definisce una funzione che genera valori in un altro spazio, generalmente scritta $f(B^n) \rightarrow B^m$, questa potrà essere rappresentata tramite gli operatori elementari; in pratica ci puoi fare qualunque cosa.

Utilizzando questo spazio è possibile passare da una scrittura ambigua ad una formale, chiara per quelli che saranno i nostri scopi; la rappresentazione dei sistemi avviene infatti tramite le tabelle di verità, che mostrano le funzioni booleane.

 


Figure 2.1: Funzione booleana XNOR

Nella tabella di verità vengono definiti:

- **Onset**: L'insieme dei punti dello spazio di ingresso dove la funzione vale 1. Gli elementi si dicono **mintermini**.

- **Offset:** L'insieme dei punti dello spazio di ingresso dove la funzione vale 0. Gli elementi si dicono **maxtermini**.

L'unione di questi due insiemi è complementare, poiché rappresentano tutto lo spazio usato dalla funzione. Inoltre, per mettere in relazione i bit con gli operatori si utilizzano le seguenti espressioni:

$$m_3 = a \times b, m_0 = !a \times !b$$

In tal merito, definiamo **letterale** una qualunque coppia {variabile, Valore} ed è l'unità di misura usata per definire la complessità di un circuito. Infine, la funzione in output si scrive attraverso una somma di prodotti o somma di min/maxtermini, per esempio: $O = abc + !ac + b!c$ e avremo una complessità di 7 letterali.

2.1 Realizzazione di porte logiche

Le porte logiche e di conseguenza qualunque circuito elettronico sono governati dal flusso di elettricità gestito dai **transistors**; interruttori comandati. Nella tecnologia **CMOS** (Complementary Metal Oxide Semiconductor) sono implementati solo due tipi:

- **Interruttore N:** Se riceve corrente, conduce l'elettricità.
- **Interruttore P:** Se riceve corrente, ferma il flusso.

 


Figure 2.2: Tipi di transistors

Per usare termini corretti, quando un transistor è chiuso e scorre la corrente si dice che è in **conduzione**, mentre se è aperto e la corrente è bloccata diciamo che c'è un segnale di **interdizione**.

Di base i circuiti vanno letti da sinistra a destra, e grazie ai due interruttori appena visti è possibile creare le porte logiche elementari **AND**, **OR**, **NOT**, **NAND**, **NOR**, **XOR**, **XNOR**. Adesso abbiamo tutti gli strumenti per la creazione di un circuito elettronico. Ciò non significa tuttavia che possiamo buttarci senza cognizione di causa; ragion per cui bisognerà ragionare sui costi e le parti effettivamente necessarie al processo di realizzazione. Il nostro scopo da adesso diventa l'**ottimizzazione** dei nostri progetti.

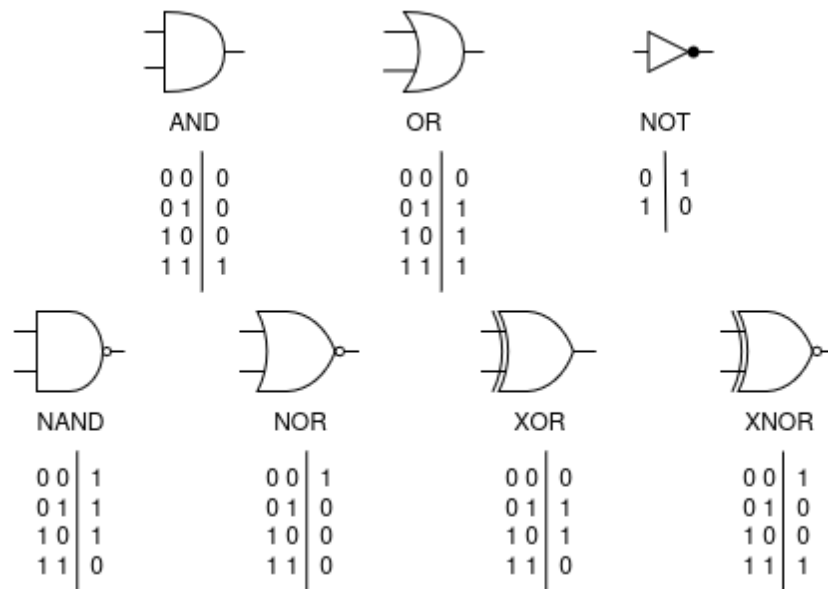


Figure 2.3: Porte logiche elementari

2.2 Minimizzazione a due livelli

Non esiste un solo modo per ottimizzare un circuito, bensì più tecniche, tutte con la loro ragion d'essere in base ai nostri scopi. Una prima semplice regola, per esempio è l'**assorbimento**, da utilizzare assieme all'algebra di Boole. Bisogna innanzitutto tenere a mente queste proprietà:

- Identità: $1 \times x = x$, $0 + x = x$
- Elemento nullo: $0 \times x = 0$, $1 + x = 1$
- Idempotenza: $x \times x = x$, $x + x = x$

- Inverso: $x \times \bar{x} = 0$, $x + \bar{x} = 1$

Valgono anche le proprietà associative, commutative e distributive. Procediamo col dare la definizione della regola:

Definizione 1. Regola dell'assorbimento

Sia una funzione booleana scritta in somma di prodotti; se due di questi sono a distanza di Hamming 1, è possibile sommare le parti inverse ed ottenere il valore 1, riducendoli letterali e quindi la complessità della funzione.

$$x(x + y) = x, x + (xy) = x$$

Esempio 8. *Si ottimizzi la seguente funzione in somma di prodotti:*

$$O = \overline{xy}z + \overline{xy}z + x\overline{y}z + x\overline{y}z + xyz$$

Utilizziamo l'assorbimento; per prima cosa bisogna vedere se sono presenti termini a distanza di Hamming 1 per semplificarli; ripetere il processo fin quando non è più possibile.

$$\begin{aligned} O &= \overline{xy}z + \overline{xy}z + x\overline{y}z + x\overline{y}z + xyz \\ &= \overline{xy}(\bar{z} + z) + \overline{y}z(x + \bar{x}) + \overline{y}z(x + \bar{x}) + x\overline{y}(\bar{z} + z) + xz(\overline{y} + y) \\ &= \overline{xy} + \overline{y}z + \overline{y}z + x\overline{y} + xz \\ &= \overline{y} + \overline{y} + xz \\ &= \overline{y} + xz \end{aligned} \tag{2.1}$$

In parole molto povere, bisogna vedere uno per uno tutti i termini che presentano un solo bit di differenza fra di loro, ovvero a **distanza di Hamming 1**, e rimuovere le due parti inverse, poiché equivarranno ad 1. Nello svolgimento dell'ottimizzazione, chiameremo

 


Figure 2.4: Cubo delle distanze fra codifiche

i termini che non è più possibile ridurre come **implicanti primi**; dove è vero che li vogliamo, è possibile che più implicanti primi coprano lo stesso mintermine, creando una ripetizione inutile. Ci è quindi necessario cercare gli **implicanti primi essenziali**, ovvero un implicante che tocca un mintermine non raggiunto dagli altri.

Subentra di conseguenza la questione della **copertura minima**, ovvero il problema di trovare il numero minimo di implicanti necessari per coprire ogni mintermine; per lavorare useremo i due metodi nelle prossime sezioni.

2.2.1 Mappa di Karnaugh

Da me soprannominato "Il Sarrus dell'ottimizzazione", è un algoritmo utilizzabile con funzioni $f(B^3)$ o massimo per $f(B^4)$. Servirà prendere il cubo delle distanze visto prima ed immaginare di piallarlo. Usciranno le celle corrispondenti agli spigoli del solido.

Una particolarità è che il cubo deve essere visto come se fosse impossibile andare out of bounds; quindi una volta superato un lato estremo, ci si trova subito dopo in quello opposto, esattamente come in Pacman. Le celle adiacenti sono quelle a distanza

$\begin{smallmatrix} x & y \\ z \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	1	1

Figure 2.5: Mappa di Karnaugh

di Hamming 1 e la funzione ottimizzata è quella di prima, con risultato $O = \bar{y} + xz$.

2.2.2 Algoritmo di Quine Mc-Cluskey

Trattasi del Laplace di questa materia, sarà l'algoritmo che useremo per l'ottimizzazione dei circuiti combinatori. Può essere utilizzato con ogni tipo di funzione, ma aumenta di complessità in base a quante entrate presenta. Generalmente, segue i passaggi:

1. Partendo dalla tabella di verità completa, prendere i suoi mintermini e ordinarli in base al numero di 1 contenuti nella combinazione di ingresso.
2. Confrontare ogni configurazione con tutte quelle del gruppo successivo. Se presenta distanza di Hamming a valore 1 (più semplicemente, se le due combinazioni di

entrate sono uguali tranne per un input), inserire un **don't care** dove gli inputs differiscono.

3. Ottenuta la tabella ridotta, ripetere il punto 2 fin quando non è più possibile ridurre i mintermini. Fatto ciò, abbiamo ottenuto gli implicant primari.
4. Creare una seconda tabella indicando sulle y i mintermini e sulle x le entrate. Lo scopo è trovare quei mintermini sufficienti per coprire tutti gli inputs, saranno gli implicant primari essenziali.
5. Scrivere la soluzione in somma di prodotti. Finito.

Metodo decisamente macchinoso, che tuttavia permette di ottenere tramite semplici passaggi la funzione ottima. Segue immagine per evidenziare il caso base.

2.2.3 Funzioni parzialmente specificate

Quine Mc-Cluskey è versatile. È possibile utilizzarlo anche con funzioni, le quali hanno combinazioni risultanti come don't cares. L'algoritmo non cambia molto, bisognerà solamente considerare il DC-set come altri mintermini per poi ignorarlo nella tabella finale.

2.3 Dispositivi programmabili

I dispositivi programmabili sono componenti hardware dotati di porte **PROM**, programmable read only memory. La loro implementazione comporta alcune conseguenze:

- Essendo il circuito programmabile, è modificabile anche dopo la sua produzione, quindi, in caso di necessità, si risparmierà sui materiali.
- Eventuali bug presenti nel circuito potranno essere facilmente risolti grazie a questa flessibilità.
- La logica di programmazione copre necessariamente spazio nell'area; verrà sempre utilizzata, richiedendo energia.
- Risulta tendenzialmente più lento rispetto ad un dispositivo dedicato.

Una prima evoluzione dei circuiti PROM sono i **PLA**, i programmable logic array, con due livelli di porte logiche. Col tempo si evolsero in **CPLD**, complex programmable logic devices, un'interconnessione di più circuiti PLA su una scheda di silicio. Dopodiché nacquero gli **FPGA**, field programmable gate array, che sono i dispositivi programmabili odierni. Sono composti da vari CPLD. Infine abbiamo gli **SoC**, system on chip, l'evoluzione più recente utilizzata su vasta scala. Si tratta di una FPGA controllata da una CPU.

2.4 Sintesi combinatoria multilivello

Finora è stato visto come sintetizzare circuiti combinatori ad un massimo di due livelli; è tuttavia possibile espandere il concetto ad n livelli, accettando un compromesso di ottenere soluzioni approssimate, tramite tecniche euristiche. In tal merito, introduciamo il concetto di **ritardo**, il valore tempo impiegato per ottenere gli outputs da un circuito, il quale è dato dal **cammino critico**, il percorso più lungo che la corrente attraversa dall'entrata all'uscita. Le tecniche sovramenzionate procedono su due passi principali:

1. Ottimizzazione eseguita ignorando i vincoli implementativi, come quelli imposti dalla libreria tecnologica o al fanin/fanout.
2. Raffinamento del precedente risultato in base ai vincoli implementativi.

Non sarà un risultato ottimo come lo darebbe la fattorizzazione, tuttavia riduce il carico computazionale. Per lavorarci, introduciamo i relativi **modelli di rappresentazione** e le **trasformazioni** con le quali si andrà ad operare.

La struttura di un circuito può essere rappresentata tramite una **rete logica**, una interconnessione di nodi associati a funzioni booleane ad una sola uscita, l'ultime chiamate **funzioni scalari**. Questa collega i comportamenti delle funzioni dei nodi e viene rappresentata tramite **grafi orientati aciclici**, "DAG" $G(V, E)$, dove;

- V è l'insieme dei nodi, diviso in V^I (nodi d'ingresso), V^O , (nodi d'uscita) V^G , (nodi interni a cui è associata una funzione scalare)
- E è l'insieme dei lati.
- Ad ogni nodo si associa una variabile temporanea.

Bisognerà quindi capire su quale parte operare per ottimizzare; il ritardo, riducendo i tempi di esecuzione, o l'area, riducendo il carico computazionale? Tenzialmente si cerca di trovare un equilibrio fra i due e gli algoritmi o **scripts** usati si dividono in algoritmi di **ottimizzazione**, che riducono il livello di complessità, e di **ristrutturazione**, i quali restaurano il circuito ad uno stato più complesso ma meno carico. Si useranno esclusivamente strumenti automatici.

2.5 Mapping tecnologico

Il **mapping tecnologico** è il problema di implementazione dei circuiti sequenziali mediante le porte logiche di una data libreria tecnologica.

Una volta completato il processo di minimizzazione tramite gli scripts, si otterrà un risultato in somma di prodotti, rappresentativo della minima realizzazione teorica.

Ci occuperemo ora di mapparlo su una libreria tecnologica con lo scopo di renderlo realizzabile per la specifica architettura.

L'algoritmo alla base del processo è detto **tree-mapping**, una dispiegazione dei nodi come se fosse un grafico ad albero. L'unico limite risulta, quindi, la necessità di non avere nodi predecessori. Il circuito con la rispettiva libreria, ambo convertiti in grafici albero, potranno poi essere scritti sulle seguenti architetture:

- **ASIC**: Il cui processo è diviso in due parti:
 1. **Placing**: Posizionamento delle celle nella scheda.
 2. **Routing**: Collegamento delle celle fra loro.
- **FPGA**: Il cui processo di placing corrisponde alla programmazione delle celle, le quali hanno egual dimensione e capacità.

Chapter 3

Progettazione Digitale

3.1 Circuiti sequenziali

Nella progettazione dei sistemi digitali ci sono due principali classi di sistemi:

- **Circuiti combinatori:** Il valore delle uscite dipende interamente dalla combinazione di inputs.
- **Circuiti sequenziali:** Il valore delle uscite dipende dalla combinazione di input attuale e dalle precedenti ricevute.

Semplicemente, quando si parla di sistema sequenziale, abbiamo la possibilità di salvare in memoria uno **stato**, la compressione di tutto ciò che il sistema ha eseguito fino a quel momento. La loro necessità è presto detta, vedendo solo come un ciclo distrugge i circuiti combinatori.

Esistono anche due sottoinsiemi dei circuiti sequenziali, ovvero gli **asincroni**, indipendenti dalla variabile del tempo **clock**, e i **sincroni**, dalla quale sono dipendenti per un corretto funzionamento.

3.1.1 FSM - Finite State Machines

Le **macchine a stati finiti** stanno alla base dell'informatica tutta; hanno lo scopo di salvare e mostrare l'evoluzione del programma fra gli stati in base ad una combinazione di ingresso e generandone una di uscita. La sua funzione è data da:

$$M = \langle S, I, O, \delta, \lambda, s \rangle$$

Dove le parti sono:

- S : Insieme degli stati, necessariamente finito e non vuoto.

- I : Alfabeto di ingresso, $|I| = 2^n b$.
- O : Alfabeto di uscita, $|O| = 2^m b$.
- δ : Funzione allo stato prossimo. Riceve stato e ingresso correnti per ritornare il successivo. $\delta = S \times I \rightarrow S$.
- λ : Funzione di uscita; la sua definizione dipende dal tipo di FSM usata:
 - **Macchina di Mealy**: Genera l'uscita in base a stato ed input correnti. $\lambda = S \times I \rightarrow O$.
 - **Macchina di Moore**: Genera l'uscita in base allo stato corrente. $\lambda = S \rightarrow O$.
- s : Stato iniziale, probabile che non venga specificato.

Le FSM si possono rappresentare mediante i seguenti due costrutti:

State Transition Table

Per ogni coppia [STATO/INPUT] si indica lo stato prossimo e l'uscita. Nelle colonne saranno inseriti i simboli di ingresso, mentre nelle righe lo stato corrente. Le intersezioni dipendono dal tipo di macchina scelta.

$$M = \langle \{A, B, C\}, \{0, 1\}, \delta, \lambda \rangle$$

State Transition Graph

Costrutto matematico costituito da archi e nodi collegati. I nodi rappresentano gli stati, mentre gli archi lo spostamento da uno stato all'altro. Sono basati sulle state transition tables e vanno interpretati come dei percorsi.

Lo scopo di questi costrutti è la formalizzazione di concetti a partire dal linguaggio naturale, rendendoli eseguibili in modo non ambiguo dalle macchine che si andranno a progettare. Partendo quindi dalle specifiche si può definire il corretto *modus operandi*.

Esempio 9. FSM

La seguente macchina ha 1b di entrata e 1b di uscita; se nelle entrate si legge una sequenza pari di 0 seguita da una sequenza dispari di 1, l'output ritornerà 1. L'output sarà 0 quando il numero diventa pari o si riceve uno 0.

3.2 Sintesi delle funzioni λ e δ , codifica degli stati

L'argomento di maggiore importanza per il momento sono i circuiti sequenziali sincroni, nello specifico, quindi, macchine a stati finiti dipendenti da un clock. L'immagine a

sinistra rappresenta il **Modello di Huffman** e mostra come gli outputs dipendano sia da logica combinatoria che da clock.

Per far sì che la macchina funzioni è necessario distinguere gli stati ad essa appartenenti; ciò si fa attraverso una loro codifica, la cui stringa risultante è salvata nei **registri**.

Per attuare questo processo bisogna assegnare un valore binario ad ogni stato. La formula generale è:

$$\log_2 n, \text{ con } n \text{ il valore totale degli stati.}$$

Un altro metodo di codifica consiste nell'utilizzo della **1-hot**, dove la posizione dell'1 e non il valore binario indica il valore dello stato. La codifica degli stati risulta utile per una maggiore leggibilità dei grafici utilizzati prima.

3.3 Minimizzazione degli stati

L'utilità della minimizzazione è sempre la stessa; la riduzione delle risorse necessarie atte al funzionamento della macchina. Sebbene i casi di studio rimangano gli stessi, ovvero macchine completamente e non completamente specificate, qui è necessario che nella FSM esista almeno una relazione di **equivalenza fra stati**. Deve quindi avere:

- **Riflessività:** $S_i \sim S_i$, ogni stato è equivalente a sé stesso.
- **Simmetricità:** $S_i \sim S_j \implies S_j \sim S_i$, ovvero proprietà commutativa.
- **Transitività:** $S_i \sim S_j \wedge S_j \sim S_k \implies S_i \sim S_k$.

Parlando in termini più concreti, due macchine a stati dovranno avere entrate e uscite siano equivalenti per essere chiamate tali. Avremo quindi la seguente logica per due funzioni di output:

$$\lambda(S_i, I_\alpha) = \lambda(S_j, I_\alpha)$$

Con questa premessa possiamo definire una macchina **minima** quando non esistono più coppie di stati equivalenti. Come conseguenza diretta, la macchina risulta essere anche unica.

L'algoritmo di ottimizzazione è quello di **Paull-Unger** e si dà come scopo la ricerca di stati equivalenti con conseguente assorbimento. Presenta alcuni casi di studio:

Esempio 10. Algoritmo di Paull-Unger

Osserva attentamente la STT; noterai che alcuni stati, in base all'entrata, si sposteranno su un medesimo luogo o torneranno una stessa uscita. Se entrambi combaciano, significa che gli stati sono equivalenti, mentre se solo gli outputs sono uguali, l'equivalenza dipenderà dagli stati prossimi in cui si muoveranno quelli correnti.

Osserviamo che gli stati correnti A, B presentano lo stesso output, ma stati prossimi diversi. Solamente se B e C sono equivalenti si potrà considerare tale anche A . In questo caso non è così.

Gli stati equivalenti ora vengono rinominati con una **classe di equivalenza**, ha lo scopo di essere il "portavoce" di tutti loro. Poi si continua a vedere se esistono ulteriori equivalenze. Se sì, ripetere il processo, altrimenti si è ottenuta la macchina minima.

Esempio 11. Algoritmo di Paull-Unger, alta complessità

Data la seguente macchina, è chiaro che procedere con il precedente algoritmo sia tedioso e possa portare a errori. Per semplificare il tutto, si raggrupperanno gli stati da esaminare in **cricche** in base alle loro dipendenze. Per esempio, l'equivalenza $B \sim E$ dipende da quella $D \sim F$. Nel grafico sottostante si collegheranno tutte le dipendenze.

Ottenute tutte le cricche, sarà possibile raggruppare gli stati collegati in classi di equivalenza, per poi procedere con l'algoritmo avendo dati meno complessi.

Esempio 12. Funzioni parzialmente specificate

Il raggruppamento in cricche qui è necessario; bisogna trovare quella massima (che raggruppa più stati possibile con meno condizioni) e darla per vera, per poi confrontarla con gli stati restanti mediante Paull-Unger.

3.4 Datapath e componenti

Il **Datapath** è l'unità di elaborazione composta da un'aggregazione di componenti elementari. Principalmente esistono due tipi di componenti:

- **Unità di memoria**, usati per la memorizzazione dei dati.
- **Unità funzionali**, usate per l'elaborazione dei dati.

Per la scrittura di un datapath è fortemente consigliato di definire le sue funzioni prima di iniziare i lavori, per poi procedere con la creazione delle componenti elementari, ed infine il loro collegamento. Adesso andiamo a vedere le varie componenti di base:

- **Registri**: Unità per il salvataggio di dati, si differenziano per le modalità di salvataggio in base al clock, ovvero definiamo **rising-edge** un registro che si modifica quando riceve un clock positivo, **falling-edge** se lo fa quando il clock è negativo e **asincrono** quando lo fa a prescindere da esso. Ne esistono di tre tipi:
 - **Parallelo/parallelo**: Riceve bits in input e si aggiorna ricevendo il segnale di clock, per poi dare in output il dato salvato dal ciclo seguente.
 - **Seriale/seriale**: Riceve un bit alla volta e posiziona l'ultimo ricevuto nella posizione più significativa. Ritorna in output un bit alla volta la posizione meno significativa.

- **Parallelo/seriale:** Svolge entrambe le funzioni appena viste, la scelta è in base ad un segnale aggiuntivo.
- **Multiplexer:** Riceve più entrate da n bits, sceglie quale trasmettere in output in base ad un segnale di controllo.
- **Demultiplexer:** Riceve un'entrata da n bits e decide a quale ramo di output spedirla in base ad un segnale di controllo.
- **Decoder:** Modifica la dimensione in bits del segnale ricevuto in input.
- **Shifter:** Riceve un valore in input ed effettua shiftL o shiftR in base ad un segnale di controllo.
- **Unità logiche:** Tutte le porte logiche viste in precedenza, il cui funzionamento dipende dalla relativa tabella di verità.
- **Unità aritmetiche:** Tutte le porte che eseguono le quattro operazioni elementari in base 2.
- **Operatori di confronto:** Tutte le porte di confronto valori.

Un esempio di datapath completo è la ALU, **Arithmetic logic Unit**, che consente di effettuare somma, sottrazione, comparazione e riportare il risultato.

3.5 Modello FSMD - Finite State Machine with Datapath

Una FSMD è una macchina sincrona, il connubio fra le due macrocomponenti viste prima e sta per **Macchina a stati finiti con unità di elaborazione**. Si compone di due parti; quella di controllo e quella di elaborazione, le quali comunicano mediante segnali di stato e controllo.

Abbiamo già discusso della progettazione delle sue macrocomponenti, quindi ora bisogna capire quale creare prima e che tipo di segnali di controllo implementare. Non esiste propriamente una risposta corretta, ma bisogna adattarsi a ciò che viene più comodo fare.

3.6 Derivazione FSMD da algoritmo

È possibile ottenere un modello FSMD attraverso specifici algoritmi per una **sintesi ad alto livello**, portando ad una soluzione buona. Questi svolgono i seguenti passaggi:

1. **Scheduling:** Organizzazione dei cicli di clock nei quali avvengono le operazioni.
2. **Allocation:** Organizzazione delle risorse della macchina in base allo scheduling

In alternativa, un altro modo per ottenere una FSM, seppur più macchinoso e meno automatico, è scrivere un algoritmo in un linguaggio di programmazione diverso oppure in pseudocodice, con lo scopo di capire quali componenti siano necessarie all'adempimento del compito.

3.7 Modello dispositivo programmabile


Ogni macchina vista finora è considerato un sistema embedded, il quale svolge, appunto, un solo compito. Tuttavia è possibile progettare anche dispositivi programmabili, che svolgono diversi algoritmi in base a determinate entrate. Un esempio è una piccola calcolatrice capace di eseguire le quattro operazioni.

Chapter 4

Architetture dei Calcolatori

 4.1 Modello di Von Neumann e Unità funzionali del calcolatore

Il **Modello di Von Neumann** è un'architettura composta da tre componenti principali interconnesse mediante un dispositivo detto **BUS**¹. Si tratta del modello sul quale si basano tutte le architetture dei calcolatori. Le sue parti sono:



- **Processore:** Atto all'elaborazione dei dati.
- **Memoria:** Atta al salvataggio dei dati.
- **Dispositivi I/O:** Periferiche varie come microfoni o tastiere.

Più nello specifico, un calcolatore elabora i dati grazie all'ausilio delle seguenti tre componenti, ognuna indipendente dall'altra:

- **I/O:** Unità di ingresso ed uscita.
- **ALU:** Unità aritmetico-logica.
- **CU:** Control Unit, che compone processore e memoria.

¹Flusso di bits che rende possibile la comunicazione fra le varie componenti

Le prime due lavorano sotto supervisione e controllo della **CU**. L'unità di input riceve informazioni in forma codificata da operatori o periferiche, le quali saranno elaborate dalla **ALU** per effettuare calcoli, eventualmente salvando in memoria i risultati. Quanto eseguito verrà inviato all'unità di output, la quale ritornerà il tutto.

Le informazioni manipolate sono categorizzate in **istruzioni** e **dati**; le prime sono comandi dati alla macchina, direttamente interpretabili da essa, mentre i secondi sono le informazioni che vengono manipolate. Una lista di istruzioni compone il **programma**, il quale potrà svolgere algoritmi elaborando i dati. Se in esecuzione, si troverà sempre in memoria, a meno che non venga dato un comando di interruzione.

L'ambiente di lavoro del corso sarà la CPU Intel 80x86, con la particolarità di utilizzare lo stesso linguaggio del microprocessore: **Assembly**. L'insieme che compone le istruzioni scritte in tale lingua leggibili dal microprocessore si dice **ISA**, Instruction Set Architecture, ed è letto da un **assemblatore**, il quale provvederà a tradurlo in codice oggetto. Analizziamo ora le microcomponenti della CPU non ancora viste:

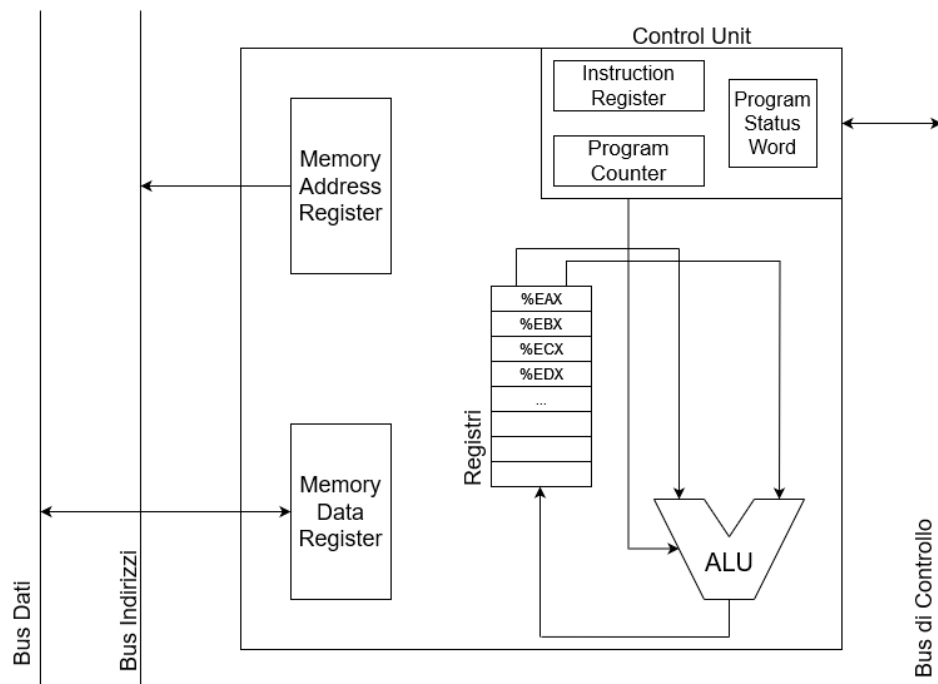


Figure 4.1: Architettura di una CPU

- **Componenti generali:**

- **Bus Dati:** Consente di trasportare i dati fra le varie componenti.
- **Bus Indirizzi:** Comunica gli indirizzi di memoria delle informazioni.

- **Bus di Controllo:** Invia i segnali di controllo fra le varie componenti.
- **Memory Address Register:** Tiene in memoria e fornisce gli indirizzi dei dati da manipolare.
- **Memory Data Register:** Salva temporaneamente i dati da o per la CPU.
- **Componenti della control unit:**
 - **Instruction Register:** Contiene gli identificativi delle istruzioni.
 - **Program Counter:** Contiene gli indirizzi delle stesse.
 - **Program Status Word;** Insieme di flags che, in stretta collaborazione con la ALU, indicano lo stato dei diversi risultati di operazioni matematiche. Si modifica ad ogni singola operazione.

Ora che sappiamo da cosa è composta, è il momento di chiederci come funziona questa CPU. Ci è possibile descrivere tale processo mediante una FSM a tre stati, chiamati **Fetch**, **Decode** ed **Execution**.

Il primo rappresenta la ricezione delle informazioni. Ottiene i dati dall'**MDR**, memory data register, per poi passare tutto all'**IR**, instruction register con il bus dati. Nel frattempo, il program counter aumenterà di 1 ad ogni istruzione ricevuta.

Il secondo stato è la fase di decodifica delle istruzioni; tramite l'ISA della macchina, si indirizzano opportunamente i dati che verranno poi elaborati.

Il terzo ed ultimo stato è infatti quello dell'esecuzione delle istruzioni decodificate.

 


Figure 4.2: Macchina a stati della CPU

L'ISA, come si può facilmente dedurre, non è uguale per ogni singolo calcolatore, tuttavia presenta sempre lo stesso scheletro, composto da:

- **OPcode:** Il codice operazione. Comunica quante istruzioni possono essere registrate, ma soprattutto quale sta venendo effettuata.
- **Source Address:** L'indirizzo dal quale ottenere le informazioni.
- **Destination Address:** L'indirizzo nel quale verranno salvate le informazioni.

4.2 CPU - Central Processing Unit

4.2.1 CPU Cablata

4.2.2 CPU Microprogrammata

4.2.3 Microistruzioni della CPU

4.3 Metodi di I/O, Segnale Interrupt

4.4 Direct Memory Access, BUS e Arbitraggio

4.5 Stati di un processo

4.6 Pila e gestione Interrupt

4.7 Tipi di Memoria RAM

Static RAM, Dynamic RAM, Banchi di memoria ed esercizi.

4.8 Caratteristiche delle memorie con relativa gerarchia

4.9 Memoria Cache e Virtuale

4.10 Pipelining

4.11 Architettura LC-3

4.12 Modello CISC e RISC

4.13 Architetture parallele

Chapter 5

SIS e Verilog

5.1 Introduzione a SIS

5.2 Sintesi combinatoria esatta

5.3 Sintesi combinatoria approssimata multilivello

5.4 Modellazione di FSM

5.5 Modellazione di FSMD

5.6 Introduzione a Verilog

5.7 Modellazione in Verilog

5.8 Modellazione di FSM

5.9 Modellazione di FSMD

5 - comprende: Sis - Subsequential interactive synthesis Linguaggi HDL - Verilog

Chapter 6

Il linguaggio Assembly

6.1 Introduzione ad Assembly

Assembly è un linguaggio a basso livello di astrazione che permette di lavorare a stretto contatto con le componenti hardware. Consente l'accesso ai registri della CPU e, di conseguenza, scrivere codice estremamente ottimizzato. È comune a tutti gli elaboratori, seppur presentando alcune differenze dialettali.

Nel nostro caso, lavoreremo con **Assembly Intel x86** con sintassi **AT&T**. Tale linguaggio lavora con i seguenti tipi di registro:

1. Registri generici

- **AX**: Accumulation register, accumulatore per operazioni aritmetiche, contenente il risultato dell'operazione.
- **BX**: Base register, usato per operazioni di indirizzamento della memoria.
- **CX**: Counter register, usato per contare, di norma nei costrutti ciclici.
- **DX**: Data register, usato nelle operazioni di input/output, nelle divisioni e nelle moltiplicazioni.

2. Registri di segmento

- **CS**: Code segment, punta alla zona di memoria che contiene il codice.
- **DS**: Data segment, punta alla zona di memoria che contiene i dati.
- **ES**: Extra segment, utilizzabile come registro di segmento ausiliario.
- **SS**: Stack segment, punta alla zona di memoria in cui risiede la stack.

3. Registri puntatore

- **SP**: Stack pointer, punta in cima alla stack ed è modificato dalle operazioni push/pop.
- **BP**: Base pointer, punta alla base della porzione di stack attualmente gestita.
- **IP**: Instruction pointer, punta alla prossima istruzione.

4. Registri indice

- **SI**: Source index, punta alla stringa/vettore sorgente.
- **DI**: Destination index, punta alla stringa/vettore destinazione.
- **FLAGS**: Utilizzato per memorizzare lo stato corrente del processore, ogni bit fornisce una particolare informazione.

L'ISA a 32b consente di estendere tutti i registri sovramenzionati aggiungendo una E al loro nome. Quindi $AX = 16b$, mentre $EAX = 32b$. In tal merito, segue la divisione dello spazio dei vari registri:

Parliamo ora delle **modalità di indirizzamento**, ovvero il modo in cui sono specificate le istruzioni da eseguire. Ci sono sette modi diversi:

- **A registro** [%eax]: Operando contenuto in un registro e il suo nome è specificato nell'istruzione.
- **Diretto** [(IND)]: Operando contenuto in una locazione di memoria e l'indirizzo della locazione viene specificato nell'istruzione.
- **Immediato** [\$VAL]: Operando è valore costante ed è definito esplicitamente nell'istruzione.
- **Indiretto** [(%eax) oppure (\$VAL)]: L'indirizzo di un operando è contenuto in un registro o in una locazione di memoria. L'indirizzo della locazione o il registro viene specificato nell'istruzione.
- **Indicizzato** [SPI(%eax)]: L'indirizzo effettivo dell'operando è calcolato sommando un valore costante al contenuto di un registro.
- **Con autoincremento**: L'indirizzo effettivo dell'operando è il contenuto di un registro specificato nell'istruzione. Dopo l'accesso, il contenuto del registro viene incrementato per puntare all'elemento successivo.
- **Con autodecremento**: Il contenuto di un registro specificato nell'istruzione viene decrementato. Il nuovo contenuto viene usato come indirizzo effettivo dell'operando.

6.2 Istruzioni e Sintassi

In Assembly, le istruzioni seguono la sintassi generale [istruzione OP1, OP2, ...] e costituiscono il nostro spazio di manovra con il quale potremo scrivere i programmi. Per cominciare, un file Assembly ha estensione `.s` o `.asm` ed è suddiviso in varie sezioni. Segue esempio di `hello world`:

```
.section .data # Sezione di variabili globali e costanti.
# Definizione della stringa "hello" e relativa lunghezza "helloLen"
hello: .ascii "Hello World!"
helloLen: .long .- hello

.section .bss # Sezione per variabili non inizializzate.

.section .text # Sezione esecutiva
.global _start # Fornisce la zona di memoria dove inizia il programma

_start:
    movl $4, %eax # Direttiva SYS_WRITE
    movl $1, %ebx # File descriptor 1; STDOUT
    leal hello, %ecx # Indirizzo di hello
    movl helloLen, %edx # Lunghezza di hello
    int $0x80      # Interruzione del kernel

    movl $1, %eax # Direttiva SYS_EXIT
    xorl %ebx, %ebx # Azzera il registro %ebx (richiesto da direttiva)
    int $0x80
```

Noterai che è un linguaggio particolarmente verboso e tedioso, tuttavia questi sono i processi che il pc esegue a livello dei registri per lo svolgimento delle funzioni più astratte.

Scritto il programma, bisogna assemblarlo, linkarlo e poi eseguirlo; ciò si fa attraverso i seguenti comandi a terminale:

```
as --32 nomeFile.s -o nomeFile.o
ld -m elf_i386 nomeFile.o -o nomeEseg
./nomeEseg
```

Una caratteristica utile da ricordare del linguaggio è che si possono stampare a video solamente caratteri `ascii`, quindi stringhe. Il passaggio da singolo intero ad `ascii` **ITOA** si ha con $[n + 48]$, dove 48 è la codifica `ascii` del numero 0. Di conseguenza per passare da `ascii` a intero **ATOI** si fa l'operazione inversa: $[n - 48]$.

Se invece dobbiamo lavorare con stringhe, sarà necessario concatenare i caratteri mediante moltiplicazioni per 10.

Assembly non ha propriamente istruzioni come `while` e `for`, quindi bisognerà costruire costrutti ciclici da zero. Ciò si fa con le istruzioni di comparazione e salto.

```
.section .data
.section .text
.global _start

_start:
    cmpl %eax, %ebx # Compara i valori di eax ed ebx

    jg _jumped      # Salta a _jumped se eax > ebx
    jl _jumped      # Salta se eax < ebx
    jge _jumped     # Salta se eax >= ebx
    jle _jumped     # Salta se eax <= ebx
    je _jumped      # Salta se eax == ebx
    jne _jumped     # Salta se eax != ebx
    jcxz _jumped    # Salta se cx == 0
    jmp _jumped     # Salto senza condizioni
    loop _jumped    # Salta e ecx--

    test %ebx, %ebx # Esegue AND bit a bit fra gli operandi

_jumped:
    movl $1, %eax
    xorl %ebx, %ebx
    int $0x80
```

Si lascia come esercizio la scrittura di costrutti condizionali e ciclici base come `if-else`, `while` e `for`.

6.3 Debugging e Makefile

Il debugging è una parte fondamentale per il controllo di eventuali problemi nel codice che è stato scritto. Quello che sarà utilizzato è **GDB**, il debugger di GNU.

È necessario assemblare il programma aggiungendo il flag di debug: **-gstabs**, dopodiché si potrà eseguire il programma sotto debugger.

```
# Run del debugger
> gdb nomeEseguibile

# Cambio visualizzazione. Utile per osservare il workflow e lo stato dei
registri. Dopo aver dato il comando, premere invio per cambiare visuale.
```

```
> lay next

# Setta un breakpoint al punto indicato
> break nomeFunzione
> break numeroRiga

# Passa alla prossima istruzione
> next
> nexti

# Va avanti fino al prossimo breakpoint
> continue

# Refresha la visuale. L'interfaccia si bugga spesso.
> ref
```

Seguono ulteriori comandi specifici per i programmi Assembly:

```
# Stampa a video i valori contenuti nei vari registri.
> info registers

# Stampa il valore nel registro in binario, decimale, hex.
> p/t $eax
> p/d $eax
> p/x $eax

# Trova l'indirizzo della variabile e stampa 4B
> x/4b &variabile

# Stampa il valore di una variabile.
> print nomeVariabile

# Stampa il valore di un registro come stringa.
> x/s $eax
```

Tuttavia, attenzione. Assemblare un programma con i flag di debug peggiora le prestazioni totali; inoltre comporta problemi di sicurezza perché consentirebbe di leggere il codice sorgente tramite debugger.

6.4 Funzioni e passaggio di parametri

Prima di parlare di funzioni è necessario chiarire il funzionamento dei due tipi di strutture di dato:

- **LIFO**; Last In, First Out, si tratta della dinamica governante la stack. Solo l'ultimo elemento inserito potrà essere rimosso.
- **FIFO**; First In, First Out, solo il primo elemento inserito potrà essere rimosso.

Nei programmi Assembly è possibile utilizzare la stack mediante due comandi:

```
pushl %eax # Mette il valore contenuto in eax nella stack.
popl %eax  # Preleva l'ultimo valore inserito in stack e lo inserisce in
           eax.
```

Ogni volta in cui si pusha qualche valore sulla stack, il registro `%esp` si decrementa, perché il valore più alto è alla base, mentre in cima sta 0.

Conoscere questa dinamica è importante, perché consente un maggiore spazio di manovra nel salvataggio dei dati. Inoltre, possiamo capire come dare parametri da terminale quando si attiva un programma.

La linea di comando, infatti, conta come una stringa ed è il path dell'eseguibile. Tutti gli indirizzi dei parametri (stringhe) dati vengono impilati sulla stack, insieme al loro numero totale, che starà sempre in cima ad essi. Per poterli utilizzare bisogna usare il comando `popl` tante volte quante necessarie per rimuovere prima il totale dei parametri, e poi prelevare il primo valore e salvarlo su qualche registro. Il comando dal terminale è infatti letto dall'assembler da destra a sinistra.

Una cosa utile è inoltre la possibilità di ottenere un valore dalla stack in qualunque posizione senza che esso venga prelevato, utilizzando la modalità di *Indirizzamento più spiazzamento*.

```
# Salva in ecx il valore in stack alla posizione +8 rispetto ad esp
(vista come posizione 0).
movl 8(%esp), %ecx
```

Passiamo ora alle **funzioni**; è realisticamente impensabile voler scrivere tutto un programma in un singolo file, sia per motivi di lettura, che di debugging e controllo. Divideremo quindi il progetto in vari sottoprogrammi. Ciò è possibile tramite la seguente scrittura:

```
# Nel file main, si invoca la funzione.
call nomeFile

# Nel file nomeFile
```

```
.type nomeFunzione, @function # Dichiarazione della funzione

# ...
# Blocco di istruzioni
# ...

# Ritorno al file chiamante la funzione
ret
```

La direttiva **ret** farà ritorno alla funzione chiamante. È possibile manipolare la zona in cui rientra attraverso il registro esi. Sconsiglio questa azione, tuttavia.

6.5 Assembly e C

```
#include<stdio.h>

int main() {
    return 0;
}
```
